

CUPRINS

CAPITOLUL I

CIRCUITE LINIARE DE CURENT CONTINUU	7
--	----------

CAPITOLUL II

CIRCUITE ÎN REGIM PERIODIC PERMANENT SINUSOIDAL.....	30
---	-----------

CAPITOLUL III

CUADRIPOLI ȘI FILTRE ELECTRICE.....	73
--	-----------

CAPITOLUL IV

CIRCUITE ÎN REGIM TRANZITORIU.....	100
---	------------

IV.I. Metoda integrării directe.....	100
---	------------

IV.II. Metoda bazată pe transformata Laplace	110
---	------------

BIBLIOGRAFIE.....	137
--------------------------	------------